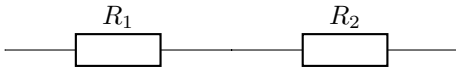



Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung

Reihenschaltung von Widerständen




$$R_G = R_1 + R_2$$

Parallelschaltung von Widerständen

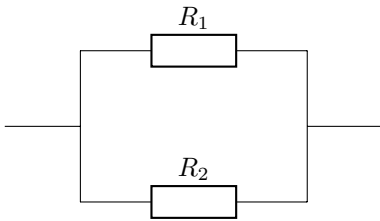

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Reihenschaltung von Parallelschaltungen

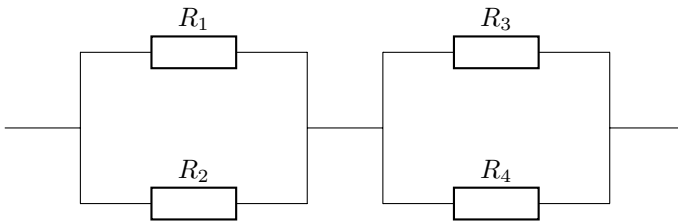

Parallelschaltung von Reihenschaltungen

