
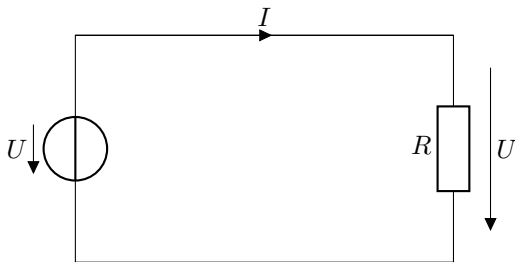


Reihen- und Parallelschaltung

Einfacher Stromkreis

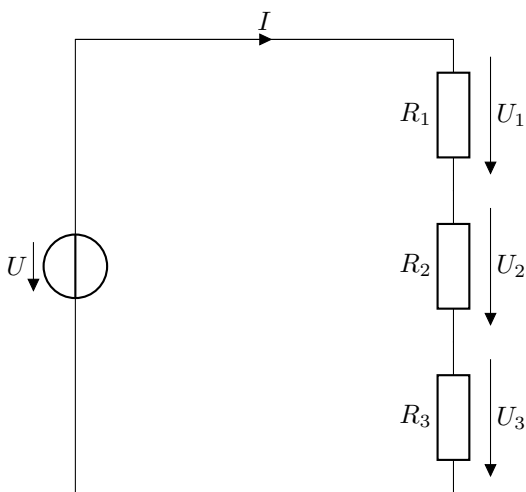

Reihenschaltung, Spannungsteiler



Parallelschaltung

