
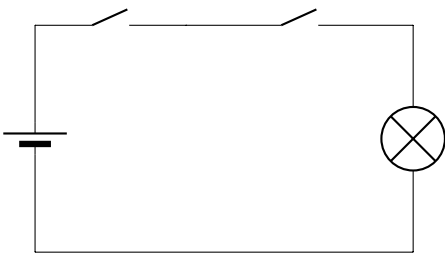


Stromkreise

UND-Schaltung

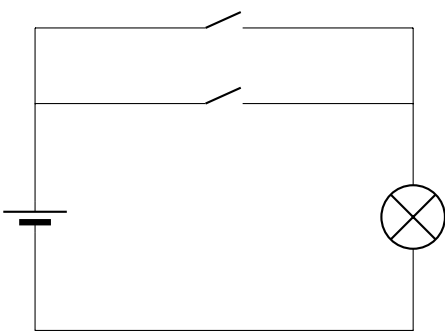

ODER-Schaltung



Wechselschaltung

